

Basisbegrippen Digitale Techniek (213001)

9 november 3000, 13.30 – 17.00 uur

8 bladzijden met 10 opgaven

Aanwijzingen bij het maken van het tentamen:

1. Beantwoord de vragen uitsluitend op de aangegeven plaatsen op dit vragenformulier
2. Vul op de eerste bladzijde uw naam, opleiding en studentnummer in.
3. Vul op de overige bladzijden uw naam in.
4. Lever uitsluitend het antwoordenformulier in en lever altijd alle bladzijden in.
5. Tijdens deze toets is naast het gebruik van schrijfgerei en een rekenmachine toegestaan. De Practicumhandleiding Digitale techniek is bij dit tentamen niet nodig. Andere schriftelijke bronnen en apparatuur (organizers, laptops, etc.) zijn verboden.

Naam:

Studentnummer:

Opleiding:

OPGAVE 1**5 + 5 PUNTEN**

- a) Gegeven is het Karnaugh diagram voor uitgang D van een systeem met ingangen W, X, Y en Z. Geef een minimale sum-of-products (SOP) formule voor uitgang D.

		Y				
		—				
W		-	1	1	1	
		1	0	0	0	
		-	-	-	-	
		1	1	-	0	
		X				
		—				
		Z				

- b) Geef het schema van een minimale realisatie met uitsluitend NANDs en inverters voor uitgang D.

OPGAVE 2:**5 + 5 PUNTEN**

Gegeven is de formule voor Z (de som van mintermen zijn gegeven met de don't cares (d))

$$F(A,B,C,D) = \sum m(0, 3, 8, 11, 15), d(A,B,C,D) = \sum m(7, 10, 12)$$

- a) Geef een minimale logische formule voor Z als sum-of-products (SOP).


SOP

Z =

- b) Geef een minimale logische formule voor Z als products-of-sums (POS).

POS

Z =

 OPGAVE 3**5 + 5 PUNTEN**

In bovenstaand schema komen twee identieke D-flipflops voor met de volgende relevante parameters: T_{co} (de vertraging tussen het aanpassen van de uitgang Q nadat er een opgaande flank van de klok is geweest), T_{su} (setup tijd) en T_h (hold tijd).

De combinatoriek (Comb) heeft een minimale vertraging van T_{min} ($T_{min} > 0$ seconden) en de maximale vertraging is T_{max} . De clock skew is T_{skew} . De overige vertraging in de bedrading wordt verder niet meegenomen.

- a) Gevraagd wordt de maximale klokfrequentie voor dit systeem (uitgedrukt in bovenstaande parameters).

- b) Gevraagd wordt de maximaal toelaatbare clock skew (uitgedrukt in bovenstaande parameters).

Naam:

OPGAVE 4

4 + 3 + 4 PUNTEN

- a) Converteer het niet gehele decimale getal 611,625 naar octaal en hexadecimaal.

Octaal

Hexadecimaal

- b) Wat is voor een 8-bits processor het bitpatroon van het decimale getal -20 in achtereenvolgens Signed Magnitude notatie, 1-complement notatie en 2-complement notatie?

Signed Magnitude

1-complement

2-complement

- c) Bij 8-bits 2-complement notatie: wat is het kleinste positieve decimale getal dat bij het decimale getal -20 opgeteld moet worden zodat er voor het eerst een "Carry-Out" optreedt?

OPGAVE 5**7 PUNTEN**

Voor de communicatie wordt aan de data i een pariteitsbit toegevoegd. Er wordt gebruik gemaakt van even pariteit, d.w.z. het totaal aantal enen in de data i en pariteitsbit is even.

Gevraagd wordt de VHDL beschrijving voor de combinatorische schakeling waarmee het dit pariteitsbit o bepaald kan worden. De entity beschrijving is al gegeven.

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
ENTITY even_parity IS
    GENERIC (width : integer := 3);
    PORT (i : IN  std_logic_vector(width-1 DOWNT0 0);  --data
          o : OUT std_logic);  -- pariteitsbit
END even_parity;

ARCHITECTURE behaviour OF even_parity IS
```

Naam:

OPGAVE 6

3 + 3 + 6 PUNTEN

Voor de testbaarheid van een systeem wordt naar de *controllability* en *observability* gekeken. Geef een omschrijving van deze termen.

Omschrijving controllability


Omschrijving observability

Om een ontwerp testbaar te maken wordt bij het ontwerpen ervan rekening gehouden met de testbaarheid. Dit kan o.a. door het toevoegen van scan-paden. Geef drie nadelen van het toevoegen van scanpaden:

1.

2.

3.

 

```
ENTITY greater IS
    PORT (in2,in1,in0 : in bit;
          outp : out bit
    );
END greater;
```

```
ARCHITECTURE gates OF greater IS
BEGIN
    outp <= in2 OR (in1 AND in0);
END gates;
```

Gegeven is de VHDL beschrijving `greater`. Is het gegeven schema een correcte realisatie van deze VHDL beschrijving. Motiveer uw antwoord.

Is het schema een correcte realisatie: Ja/NEE: ...

Motivatie:


Naam:

OPGAVE 8


5 +7 PUNTEN

Gevraagd wordt de toestandsmachine van een seriële optelschakeling. Er zijn 2 data-ingangen voor de twee operanden A en B. De beide operanden hebben willekeurige lengte (de lengte van de beide operanden is gelijk). De data wordt van 'least significant bit' naar 'most significant bit' aangeboden. Op elke actieve flank van de klok worden de volgende twee bits van beide operanden aangeboden. Als het n^e ingangsbit van beide operanden aanwezig is op de ingang staat op de uitgang het n^e bit van het resultaat. Naast beide data-ingangen is er nog een R (reset) ingang. Indien R is '1' wordt de schakeling in de begintoestand gebracht. Als R is '1' is het uitgangssignaal '0'. Als R is '0' wordt de optelbewerking zoals hiervoor is beschreven uitgevoerd.

 1) Waarom is dit een Mealy toestandsmachine



 2) Geef een toestandsmachine met minimum aantal toestanden



OPGAVE 9**5 + 5 + 5 PUNTEN**

Onderstaande toestandstabel beschrijft een toestandsmachine van een synchroon systeem. De codering van de vier toestanden is achter de toestand (=state) tussen haakjes gegeven. Voor flipflop Q2 wordt een T-flipflop gebruikt en voor flipflop Q1 wordt een JK-flipflop gebruikt. Verder heeft de schakeling naast de klok ingang nog de ingangen A en B en uitgang Y.

State (Q ₂ Q ₁)	next state				Y
	AB=00	AB=01	AB=10	AB=11	
S0 (00)	S0	S0	S2	S2	0
S1 (01)	S1	S1	S3	S3	0
S2 (10)	S3	S3	S1	S1	0
S3 (11)	S3	S2	S1	S0	1

- a) Geef een minimale logische formule in SOP vorm voor de T ingang van de T-flipflop Q2.

- b) Geef een minimale logische formule in SOP vorm voor de K ingang van de JK-flipflop Q1.

- c) Na de ontwerpfase blijkt de T-flipflop niet meer geleverd te kunnen worden maar is er nog wel een JK-flipflop beschikbaar. Kan dit systeem ook gerealiseerd worden met twee JK-flipflops, motiveer uw antwoord

Kan het systeem met 2 JK-flipflops worden gerealiseerd? ja/nee
Motivatie:

Naam:


OPGAVE 10

8 PUNTEN

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.numeric_std.ALL;
ENTITY counter_alt IS
    GENERIC (w : integer := 8);
    PORT (clk, load, count : IN std_logic;
          d : IN unsigned(w-1 downto 0);
          q : OUT unsigned(w-1 downto 0);
          co : OUT std_logic);
END counter_alt;

ARCHITECTURE bhv OF counter_alt IS
    SIGNAL qi : unsigned(w downto 0);
BEGIN
    PROCESS(clk)
    BEGIN
        IF rising_edge(clk) THEN
            IF load='1'
            THEN qi <= '0' & d;
            ELSE qi <= qi + (" " & count);
            END IF;
        END IF;
    END PROCESS;
    q <= qi(w-1 downto 0);
    co <= qi(w);
END bhv;
```

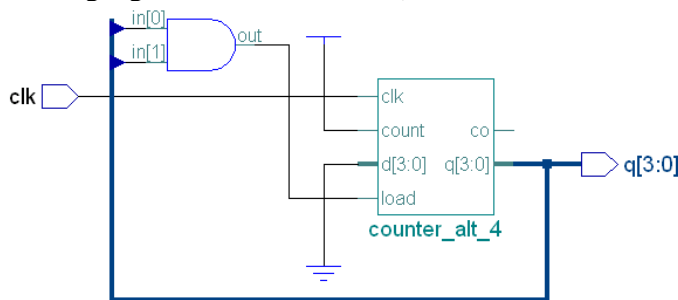Bovenstaand ontwerp wordt gebruikt om een BCD teller mee te ontwerpen. Het ontwerp is in onderstaand schema gegeven. (de count ingang is met '1' verbonden en de d ingang is met '0' verbonden).



De entity beschrijving van dit ontwerp is gegeven. Gevraagd wordt de architecture beschrijving waarbij gebruik wordt gemaakt van een instantiatie van de entity *counter_alt* waarbij de generic *w* de waarde 4 moet krijgen.

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.numeric_std.ALL;
ENTITY bcd_impl IS
    PORT (clk : IN std_logic;
          q : OUT unsigned(3 downto 0));
END bcd_impl;

ARCHITECTURE structure OF bcd_impl IS
```

```
BEGIN
```

```
END structure;
```